

Quizizz Get Answer



Quizizz Get Answer | XCOD33 Tools

Question :

Dioda Zener adalah dioda yang beroperasi pada daerah tegangan ...

The Answer :

Reverse

Question :


Tegangan barrier yang terdapat pada dioda berbahan silikon adalah sebesar ...

The Answer :

0.6 V - 0.8 V

Question :

Output dari rangkaian apakah ini?

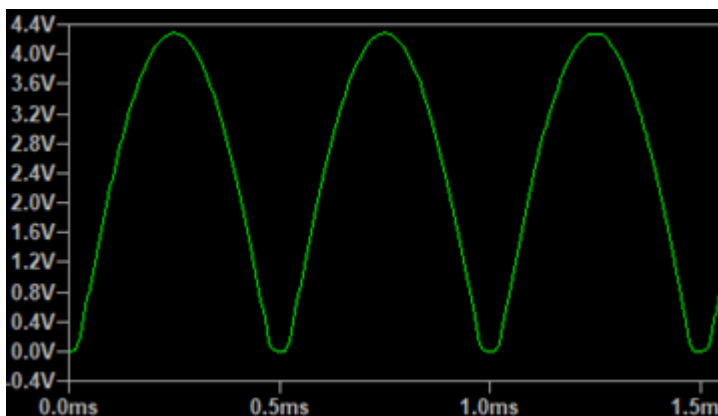


The Answer :

Penyearah Gelombang Penuh

Question :

Dari keempat gambar rangkaian dioda diatas yang lampunya menyala adalah ...

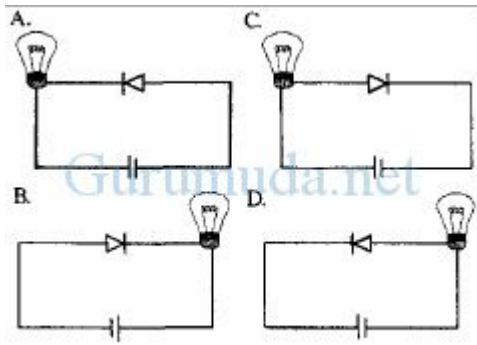**The Answer :**

C

Question :

Nama lain untuk kristal tipe-pn adalah

The Answer :

Junction

Question :

Dioda memperbolehkan arus mengalir ke satu arah

The Answer :

Benar

Question :

Dioda adalah komponen elektronika yang mempunyai tiga kutub

The Answer :

Salah

Question :

Kutub-kutub pada dioda

The Answer :

Anoda - Katoda

Question :

Fenomena utama yang terkait dengan sambungan p-n adalah

The Answer :

Fenomena drift dan difusi

Question :

Daerah perbatasan pada sambungan p-n yang tidak memiliki pembawa muatan disebut ...

The Answer :

Daerah deplesi

Question :


Proses penambahan pengotor pada semikonduktor intrinsik disebut ...

The Answer :

Doping

Question :

Hitung I1!

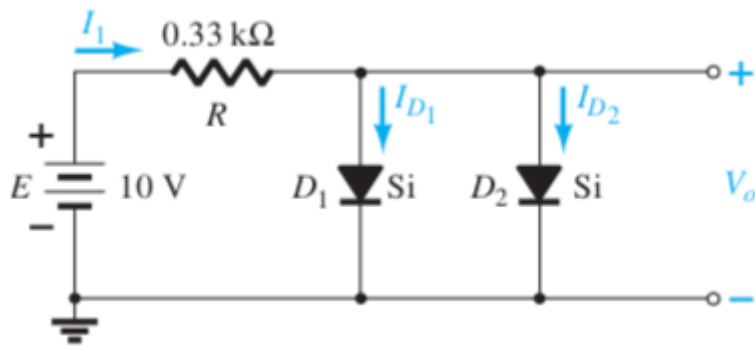


The Answer :

28.18 mA

Question :

Hitung nilai VR dengan model praktis!

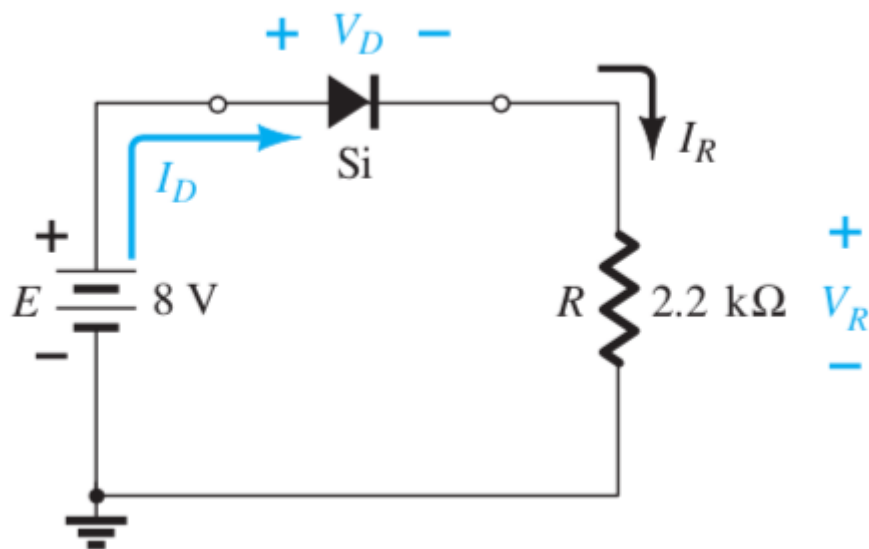

The Answer :

7.3 V

Question :

Dioda dapat dikelompokkan sebagai ...

The Answer :

Komponen aktif**Question :**

Dioda zener paling umum digunakan sebagai ...

The Answer :

rangkaian regulator tegangan

[Back to home](#)